

计算机组成原理实验2 定点乘法器

日期：2022年5月8日

王天一 320200931301

一、实验目的

1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。


二、课设器材与设备

1. 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
2. LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套

三、课设分析与设计

1、课设原理

本例中设计的乘法部件实现的是迭代乘法算法，其原理图如下：

 

图中参与运算的为两个乘数的绝对值，乘法结果也是绝对值，需要单独判断符号位后校正乘积。

迭代乘法是在模拟我们人算乘法的过程，乘数每次右移一位，根据最低位，判断是加被乘数移位后的值还是加0，不停地累加最后就得到乘积了。

可以看到迭代乘法是用多次加法完成乘法操作的，故需要多拍时间，其结束标志为乘数移位后为0，故对于32位乘法，最多需要32拍才能完成一次乘法。

2、端口设计

时钟clk、复位resetsn、输入选择信号input_sel，乘法开始信号mult_begin，高电平时乘法器开始工作，输出信号mult_end，高电平时表示乘法结束。在乘法器内部设置两个32位的乘数输入信号，以及64位的乘法结果输出信号product。

5.2 实验顶层模块框图

3、设计框图

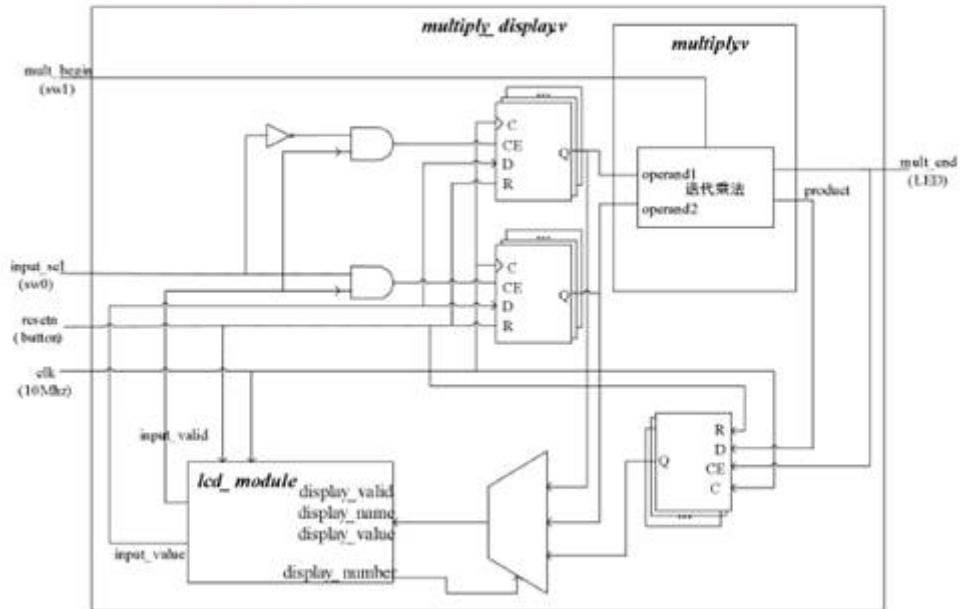


图 3.3 定点乘法参考设计的顶层模块框图

四、实际实现

1.实现代码

```

module multiply(           // 乘法器
    input          clk,      // 时钟
    input          mult_begin, // 乘法开始信号
    input  [31:0] mult_op1,   // 乘法源操作数1
    input  [31:0] mult_op2,   // 乘法源操作数2
    output [63:0] product,    // 乘积
    output          mult_end   // 乘法结束信号
);

//乘法正在运算信号和结束信号
reg mult_valid;
assign mult_end = mult_valid & ~(|multiplier); //乘法结束信号: 乘数全0
always @(posedge clk)
begin
    if (!mult_begin || mult_end)
    begin
        mult_valid <= 1'b0;
    end
    else
    begin
        mult_valid <= 1'b1;
    end
end

//两个源操作取绝对值, 正数的绝对值为其本身, 负数的绝对值为取反加1
wire      op1_sign;      //操作数1的符号位
wire      op2_sign;      //操作数2的符号位
wire  [31:0] op1_absolute; //操作数1的绝对值
wire  [31:0] op2_absolute; //操作数2的绝对值
assign op1_sign = mult_op1[31];
assign op2_sign = mult_op2[31];

```

```

assign op1_absolute = op1_sign ? (~mult_op1+1) : mult_op1;
assign op2_absolute = op2_sign ? (~mult_op2+1) : mult_op2;

//加载被乘数，运算时每次左移一位
reg [63:0] multiplicand; //被乘数寄存器
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则被乘数每时钟左移一位
        multiplicand <= {multiplicand[62:0],1'b0};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数1的绝对值
        multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
    end
end

//加载乘数，运算时每次右移一位
reg [31:0] multiplier; //乘数寄存器
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移一位
        multiplier <= {1'b0,multiplier[31:1]};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
        multiplier <= op2_absolute;
    end
end

// 部分积：乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积为0
wire [63:0] partial_product;
assign partial_product = multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0;

//累加器
reg [63:0] product_temp;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin
        product_temp <= product_temp + partial_product;
    end
    else if (mult_begin)
    begin
        product_temp <= 64'd0; // 乘法开始，乘积清零
    end
end

//乘法结果的符号位和乘法结果
reg product_sign;
always @ (posedge clk) // 乘积
begin
    if (mult_valid)
    begin

```


```

        product_sign <= op1_sign ^ op2_sign;

    end
end
//若乘法结果为负数，则需要对结果取反+1
assign product = product_sign ? (~product_temp+1) : product_temp;
endmodule

```

2.仿真及波形

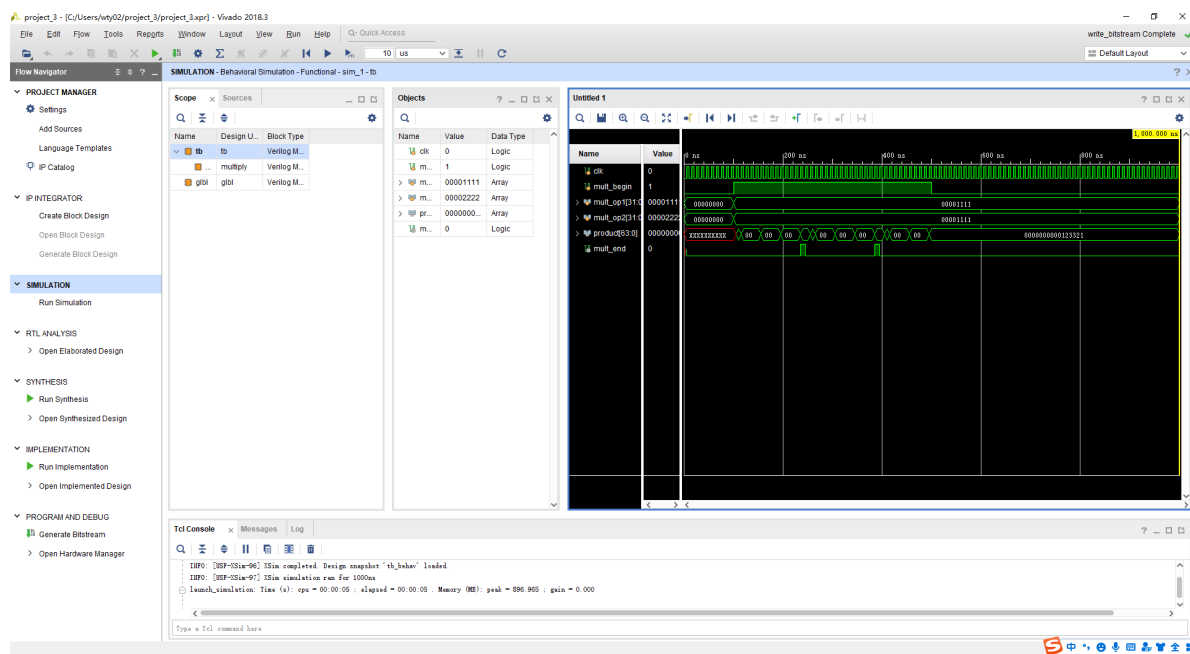

五、测试图片

六、附加问题

1、为什么迭代乘法需要多次节拍才能实现一次乘法过程，对于32 位乘法，最多需要多少拍才能完成一次乘法？

由于只用一个寄存器保存每次被累加之后的结果，只能通过多次迭代累加，每一拍都将被乘数与乘数移一位，并累加加数，最终当乘数变为0才能得到乘法结果。32位乘法器最多需要32拍完成一次乘法。

2、请详细说明迭代乘法算法原理以及流程，以第一步、第二步这样的写法把步骤写清楚。

有符号乘法可以先经过无符号乘法运算获得乘积的绝对值，再结合两个乘数的符号决定是否需要将结果转为负数，这就要求需要将两个乘数根据补码规则先转为无符号数，最终结果再转为补码形式。累加器用于存放乘法的中间结果，最终它保存着乘法运算的结果。

第一步：保存两个乘数的符号，根据补码规则求得两个乘数的绝对值，设置两个乘数分别为各自的绝对值。此外累加器初始时设为0。

第二步：乘法信号有效时，设置被乘数每周期左移一位，乘数每周期右移一位。

第三步：根据乘数是否为0决定是否结束乘法运算，若是则结束运算，输出乘法结果；否则继续下一步。

第四步：根据目前乘数的最低位选择累加器是应该加被乘数还是加0，

如果最低位是1则加被乘数，如果是0则加0。

第五步：根据之前保存的符号位，将乘法结果转为补码，返回第二步。

3、multiply_display.v的结构是怎样的？怎么调用显示屏进行输入和输出？如何理解整个乘法器项目中各文件作用？

multiply_display.v可以分为五部分：输入输出接口定义、乘法器模块调用、触摸屏模块调用、触摸屏输入选择、输出到触摸屏显示。调用乘法器时用寄存器保存乘数与积，用于调用触摸屏做乘数的输入赋值和后面触摸屏显示乘积。

调用触摸屏时先配置好接口，如display_valid、display_name、display_value、input_value等，在使用触摸屏时会产生输出input_value，然后根据选择输入信号input_sel，决定乘数还是被乘数会被赋予input_value的值，即完成了乘数的输入；乘法结束时，根据display_number使得显示乘积的那块区域会显示数据，此时将乘积赋值给该区域的display_value，该区域分为两块，每块各显示32位，并且设置其display_name为PRO_H和PRO_L，即低32位和高32位。

整个项目架构如下：



multiply_module提供乘法的具体实现，lcd_module为触摸屏实现部分，multiply_display调用了这两个模块multiply.xdc文件为引脚绑定的约束文件，将顶层模块的输入输出端口与FPGA板上的IO接口引脚绑定。tb.v为测试文件，用于验证乘法器的功能。