

# 实验四 ALU

姓名：王天一

学号：320200931301

日期：2022年6月12日

## 1 实验目的

1. 熟悉 MIPS 指令集中的运算指令，学会对这些指令进行归纳分类。
2. 了解 MIPS 指令结构。
3. 熟悉并掌握 ALU 的原理、功能和设计。
4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。
5. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。


## 2 课设器材与设备

1. 装有 Xilinx Vivado 的计算机一台。
2. LS-CPU-EXB-002 教学系统实验箱一套。

## 3 原理分析
 
### 3.1 主要原理

如上图所示，由操作码确定具体要做的运算，本次实验中ALU可以做如下12种运算：加法、减法、有符号比较，小于置位、无符号比较，小于置位、按位与、按位或非、按位或、按位异或、逻辑左移、逻辑右移、算术右移、高位加载。实际上所有运算都会做一遍，由操作码选择具体某一运算结果，可将操作码设计为独热码，本实验中使用独热码对各类操作编码，这样使得具体的操作编码可以不受指令集编码的约束，调整较灵活。此外也设计了基于MIPS指令集编码的ALU，根据每条指令特殊位的不同之处，采用选择器层层串联的方式来选出最终要做的操作运算结果。



### 3.2 输入输出设计


alu\_control: ALU控制信号，12位，用于选择具体的运算操作（input）。

alu\_src1, alu\_src2: 输入ALU的原操作数，32位（input）。

alu\_result: 32位，ALU的结果输出（output）。

### 3.3 设计框图

内部构造如下

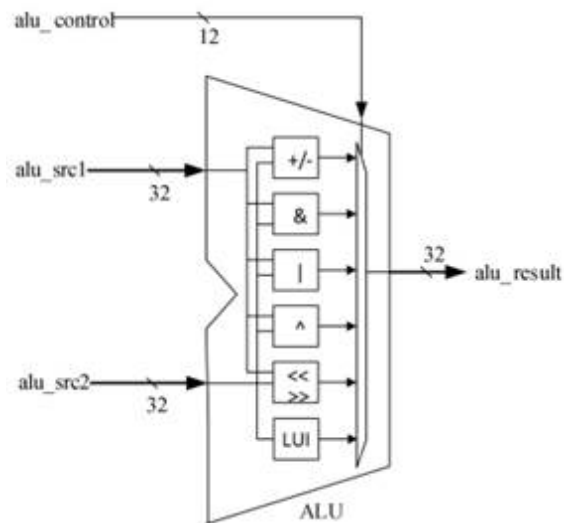

## 4 实际实现

### 4.1 代码实现

ALU显示模块如下

```

1 module alu_display(
2     //时钟与复位信号
3     input clk,
4     input resetn,    //后缀"n"代表低电平有效
5
6     //拨码开关，用于选择输入数
7     input [1:0] input_sel, //00:输入为控制信号(alu_control)
8                             //10:输入为源操作数1(alu_src1)
9                             //11:输入为源操作数2(alu_src2)
10
11    //触摸屏相关接口，不需要更改
12    output lcd_rst,
13    output lcd_cs,
14    output lcd_rs,
15    output lcd_wr,
16    output lcd_rd,
17    inout [15:0] lcd_data_io,
18    output lcd_bl_ctr,
19    inout ct_int,
20    inout ct_sda,
21    output ct_scl,
22    output ct_rstn
23 );
24 //-----{调用ALU模块}begin
25     reg [11:0] alu_control; // ALU控制信号
26     reg [31:0] alu_src1;    // ALU操作数1

```

```

27     reg    [31:0] alu_src2;      // ALU操作数2
28     wire   [31:0] alu_result;    // ALU结果
29     alu alu_module(
30         .alu_control(alu_control),
31         .alu_src1    (alu_src1   ),
32         .alu_src2    (alu_src2   ),
33         .alu_result  (alu_result )
34     );
35     //-----{调用ALU模块}end
36
37     //-----{调用触摸屏模块}begin-----//
38     //-----{实例化触摸屏}begin
39     //此小节不需要更改
40     reg    display_valid;
41     reg    [39:0] display_name;
42     reg    [31:0] display_value;
43     wire   [5 :0] display_number;
44     wire    input_valid;
45     wire   [31:0] input_value;
46
47     lcd_module lcd_module(
48         .clk          (clk          ),    //10Mhz
49         .resetn       (resetn       ),
50
51         //调用触摸屏的接口
52         .display_valid (display_valid ),
53         .display_name  (display_name  ),
54         .display_value (display_value ),
55         .display_number (display_number),
56         .input_valid   (input_valid   ),
57         .input_value   (input_value   ),
58
59         //lcd触摸屏相关接口，不需要更改
60         .lcd_rst       (lcd_rst       ),
61         .lcd_cs        (lcd_cs        ),
62         .lcd_rs        (lcd_rs        ),
63         .lcd_wr        (lcd_wr        ),
64         .lcd_rd        (lcd_rd        ),
65         .lcd_data_io   (lcd_data_io   ),
66         .lcd_bl_ctr    (lcd_bl_ctr    ),
67         .ct_int        (ct_int        ),
68         .ct_sda        (ct_sda        ),
69         .ct_scl        (ct_scl        ),
70         .ct_rstn       (ct_rstn       )
71     );
72     //-----{实例化触摸屏}end
73

```

```

74 //-----{从触摸屏获取输入}begin
75 //根据实际需要输入的数修改此小节,
76 //建议对每一个数的输入, 编写单独一个always块
77     //当input_sel为00时, 表示输入数控制信号, 即alu_control
78     always @(posedge clk)
79     begin
80         if (!resetn)
81         begin
82             alu_control <= 12'd0;
83         end
84         else if (input_valid && input_sel==2'b00)
85         begin
86             alu_control <= input_value[11:0];
87         end
88     end
89
90     //当input_sel为10时, 表示输入数为源操作数1, 即alu_src1
91     always @(posedge clk)
92     begin
93         if (!resetn)
94         begin
95             alu_src1 <= 32'd0;
96         end
97         else if (input_valid && input_sel==2'b10)
98         begin
99             alu_src1 <= input_value;
100         end
101     end
102
103     //当input_sel为11时, 表示输入数为源操作数2, 即alu_src2
104     always @(posedge clk)
105     begin
106         if (!resetn)
107         begin
108             alu_src2 <= 32'd0;
109         end
110         else if (input_valid && input_sel==2'b11)
111         begin
112             alu_src2 <= input_value;
113         end
114     end
115 //-----{从触摸屏获取输入}end
116
117 //-----{输出到触摸屏显示}begin
118 //根据需要显示的数修改此小节,
119 //触摸屏上共有44块显示区域, 可显示44组32位数据
120 //44块显示区域从1开始编号, 编号为1~44,

```

```

121     always @(posedge clk)
122     begin
123         case(display_number)
124             6'd1 :
125                 begin
126                     display_valid <= 1'b1;
127                     display_name  <= "SRC_1";
128                     display_value <= alu_src1;
129                 end
130             6'd2 :
131                 begin
132                     display_valid <= 1'b1;
133                     display_name  <= "SRC_2";
134                     display_value <= alu_src2;
135                 end
136             6'd3 :
137                 begin
138                     display_valid <= 1'b1;
139                     display_name  <= "CONTR";
140                     display_value <={20'd0, alu_control};
141                 end
142             6'd4 :
143                 begin
144                     display_valid <= 1'b1;
145                     display_name  <= "RESUL";
146                     display_value <= alu_result;
147                 end
148             default :
149                 begin
150                     display_valid <= 1'b0;
151                     display_name  <= 40'd0;
152                     display_value <= 32'd0;
153                 end
154             endcase
155         end
156 //-----{输出到触摸屏显示}end
157 //-----{调用触摸屏模块}end-----//
158 endmodule

```

ALU代码如下

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module alu(
3      input  [11:0] alu_control, // ALU控制信号
4      input  [31:0] alu_src1,    // ALU操作数1,为补码
5      input  [31:0] alu_src2,    // ALU操作数2, 为补码
6      output [31:0] alu_result  // ALU结果

```

```

7      );
8
9      // ALU控制信号, 独热码
10     wire alu_add;    //加法操作
11     wire alu_sub;    //减法操作
12     wire alu_slt;    //有符号比较, 小于置位, 复用加法器做减法
13     wire alu_sltu;   //无符号比较, 小于置位, 复用加法器做减法
14     wire alu_and;    //按位与
15     wire alu_nor;    //按位或非
16     wire alu_or;     //按位或
17     wire alu_xor;    //按位异或
18     wire alu_sll;    //逻辑左移
19     wire alu_srl;    //逻辑右移
20     wire alu_sra;    //算术右移
21     wire alu_lui;    //高位加载
22
23     assign alu_add  = alu_control[11];
24     assign alu_sub  = alu_control[10];
25     assign alu_slt  = alu_control[ 9];
26     assign alu_sltu = alu_control[ 8];
27     assign alu_and  = alu_control[ 7];
28     assign alu_nor  = alu_control[ 6];
29     assign alu_or   = alu_control[ 5];
30     assign alu_xor  = alu_control[ 4];
31     assign alu_sll  = alu_control[ 3];
32     assign alu_srl  = alu_control[ 2];
33     assign alu_sra  = alu_control[ 1];
34     assign alu_lui  = alu_control[ 0];
35
36     wire [31:0] add_sub_result;
37     wire [31:0] slt_result;
38     wire [31:0] sltu_result;
39     wire [31:0] and_result;
40     wire [31:0] nor_result;
41     wire [31:0] or_result;
42     wire [31:0] xor_result;
43     wire [31:0] sll_result;
44     wire [31:0] srl_result;
45     wire [31:0] sra_result;
46     wire [31:0] lui_result;
47
48     assign and_result = alu_src1 & alu_src2;    // 与结果为两数按位与
49     assign or_result  = alu_src1 | alu_src2;    // 或结果为两数按位或
50     assign nor_result = ~or_result;            // 或非结果为或结果按位取反
51     assign xor_result = alu_src1 ^ alu_src2;    // 异或结果为两数按位异或
52     assign lui_result = {alu_src2[15:0], 16'd0}; // 立即数装载结果为立即数移位至高半字

```

节

```

53
54 //-----{加法器}begin
55 //add,sub,slt,sltu均使用该模块
56     wire [31:0] adder_operand1;
57     wire [31:0] adder_operand2;
58     wire      adder_cin      ;
59     wire [31:0] adder_result ;
60     wire      adder_cout     ;
61     assign adder_operand1 = alu_src1;
62     assign adder_operand2 = alu_add ? alu_src2 : ~alu_src2;
63     assign adder_cin      = ~alu_add; //减法需要cin
64     adder adder_module(
65         .operand1(adder_operand1),
66         .operand2(adder_operand2),
67         .cin      (adder_cin      ),
68         .result   (adder_result  ),
69         .cout     (adder_cout     )
70     );
71
72     //加减结果
73     assign add_sub_result = adder_result;
74
75     //slt结果
76     //adder_src1[31] adder_src2[31] adder_result[31]
77     //      0          1          X(0或1)      "正-负", 显然小于不成立
78     //      0          0          1          相减为负, 说明小于
79     //      0          0          0          相减为正, 说明不小于
80     //      1          1          1          相减为负, 说明小于
81     //      1          1          0          相减为正, 说明不小于
82     //      1          0          X(0或1)      "负-正", 显然小于成立
83     assign slt_result[31:1] = 31'd0;
84     assign slt_result[0]    = (alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~
(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31]);
85
86     //sltu结果
87     //对于32位无符号数比较, 相当于33位有符号数 ({1'b0,src1}和{1'b0,src2}) 的比较, 最高位0
为符号位
88     //故, 可以用33位加法器来比较大小, 需要对{1'b0,src2}取反, 即需要{1'b0,src1}+
{1'b1,~src2}+cin
89     //但此处用的为32位加法器, 只做了运算:                                src1    +    ~src2
+cin
90     //32位加法的结果为{adder_cout,adder_result},则33位加法结果应该为
{adder_cout+1'b1,adder_result}
91     //对比slt结果注释, 知道, 此时判断大小属于第二三种情况, 即源操作数1符号位为0, 源操作数2
符号位为0
92     //结果的符号位为1, 说明小于, 即adder_cout+1'b1为2'b01, 即adder_cout为0
93     assign sltu_result = {31'd0, ~adder_cout};

```

```

94 //-----{加法器}end
95
96 //-----{移位器}begin
97     // 移位分三步进行,
98     // 第一步根据移位量低2位即[1:0]位做第一次移位,
99     // 第二步在第一次移位基础上根据移位量[3:2]位做第二次移位,
100    // 第三步在第二次移位基础上根据移位量[4]位做第三次移位。
101    wire [4:0] shf;
102    assign shf = alu_src1[4:0];
103    wire [1:0] shf_1_0;
104    wire [1:0] shf_3_2;
105    assign shf_1_0 = shf[1:0];
106    assign shf_3_2 = shf[3:2];
107
108    // 逻辑左移
109    wire [31:0] sll_step1;
110    wire [31:0] sll_step2;
111    assign sll_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2 // 若
shf[1:0]="00",不移位
112    | {32{shf_1_0 == 2'b01}} & {alu_src2[30:0], 1'd0} // 若
shf[1:0]="01",左移1位
113    | {32{shf_1_0 == 2'b10}} & {alu_src2[29:0], 2'd0} // 若
shf[1:0]="10",左移2位
114    | {32{shf_1_0 == 2'b11}} & {alu_src2[28:0], 3'd0}; // 若
shf[1:0]="11",左移3位
115    assign sll_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & sll_step1 // 若
shf[3:2]="00",不移位
116    | {32{shf_3_2 == 2'b01}} & {sll_step1[27:0], 4'd0} // 若
shf[3:2]="01",第一次移位结果左移4位
117    | {32{shf_3_2 == 2'b10}} & {sll_step1[23:0], 8'd0} // 若
shf[3:2]="10",第一次移位结果左移8位
118    | {32{shf_3_2 == 2'b11}} & {sll_step1[19:0], 12'd0}; // 若
shf[3:2]="11",第一次移位结果左移12位
119    assign sll_result = shf[4] ? {sll_step2[15:0], 16'd0} : sll_step2; // 若
shf[4]="1",第二次移位结果左移16位
120
121    // 逻辑右移
122    wire [31:0] srl_step1;
123    wire [31:0] srl_step2;
124    assign srl_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2 // 若
shf[1:0]="00",不移位
125    | {32{shf_1_0 == 2'b01}} & {1'd0, alu_src2[31:1]} // 若
shf[1:0]="01",右移1位,高位补0
126    | {32{shf_1_0 == 2'b10}} & {2'd0, alu_src2[31:2]} // 若
shf[1:0]="10",右移2位,高位补0
127    | {32{shf_1_0 == 2'b11}} & {3'd0, alu_src2[31:3]}; // 若
shf[1:0]="11",右移3位,高位补0

```



```

128     assign srl_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & srl_step1           // 若
shf [3:2]="00",不移位
129         | {32{shf_3_2 == 2'b01}} & {4'd0, srl_step1[31:4]}       // 若
shf [3:2]="01",第一次移位结果右移4位,高位补0
130         | {32{shf_3_2 == 2'b10}} & {8'd0, srl_step1[31:8]}       // 若
shf [3:2]="10",第一次移位结果右移8位,高位补0
131         | {32{shf_3_2 == 2'b11}} & {12'd0, srl_step1[31:12]}; // 若
shf [3:2]="11",第一次移位结果右移12位,高位补0
132     assign srl_result = shf[4] ? {16'd0, srl_step2[31:16]} : srl_step2; // 若
shf [4]="1",第二次移位结果右移16位,高位补0
133
134     // 算术右移
135     wire [31:0] sra_step1;
136     wire [31:0] sra_step2;
137     assign sra_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2
// 若shf[1:0]="00",不移位
138         | {32{shf_1_0 == 2'b01}} & {alu_src2[31], alu_src2[31:1]}
// 若shf[1:0]="01",右移1位,高位补符号位
139         | {32{shf_1_0 == 2'b10}} & {{2{alu_src2[31]}}, alu_src2[31:2]}
// 若shf[1:0]="10",右移2位,高位补符号位
140         | {32{shf_1_0 == 2'b11}} & {{3{alu_src2[31]}}, alu_src2[31:3]};
// 若shf[1:0]="11",右移3位,高位补符号位
141     assign sra_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & sra_step1
// 若shf[3:2]="00",不移位
142         | {32{shf_3_2 == 2'b01}} & {{4{sra_step1[31]}}, sra_step1[31:4]}
// 若shf[3:2]="01",第一次移位结果右移4位,高位补符号位
143         | {32{shf_3_2 == 2'b10}} & {{8{sra_step1[31]}}, sra_step1[31:8]}
// 若shf[3:2]="10",第一次移位结果右移8位,高位补符号位
144         | {32{shf_3_2 == 2'b11}} & {{12{sra_step1[31]}},
sra_step1[31:12]}; // 若shf[3:2]="11",第一次移位结果右移12位,高位补符号位
145     assign sra_result = shf[4] ? {{16{sra_step2[31]}}, sra_step2[31:16]} : sra_step2;
// 若shf[4]="1",第二次移位结果右移16位,高位补符号位
146 //-----{移位器}end
147
148     // 选择相应结果输出
149     assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :
150         alu_slt           ? slt_result :
151         alu_sltu          ? sltu_result :
152         alu_and            ? and_result :
153         alu_nor            ? nor_result :
154         alu_or             ? or_result  :
155         alu_xor            ? xor_result :
156         alu_sll            ? sll_result :
157         alu_srl            ? srl_result :
158         alu_sra            ? sra_result :
159         alu_lui            ? lui_result :
160         32'd0;

```

```

161     endmodule
162

```

加法器的实现如下

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module adder(
3      input  [31:0] operand1,
4      input  [31:0] operand2,
5      input          cin,
6      output [31:0] result,
7      output          cout
8  );
9      assign {cout,result} = operand1 + operand2 + cin;
10 endmodule

```

## 4.2 功能仿真

测试的代码如下

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
4  // Company:
5  // Engineer:
6  //
7  // Target Device:
8  // Tool versions:
9  // Dependencies:
10 //
11 // Revision:
12 // Revision 0.01 - File Created
13 // Additional Comments:
14 //
15 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
16
17 module tb;
18
19     reg  [11:0] alu_control;
20     reg  [31:0] alu_src1;
21     reg  [31:0] alu_src2;
22     wire [31:0] alu_result;
23     alu alu_module(
24         .alu_control(alu_control),
25         .alu_src1    (alu_src1  ),
26         .alu_src2    (alu_src2  ),
27         .alu_result  (alu_result )

```

```

28 );
29
30 initial begin
31     //加法操作
32     alu_control = 12'b1000_0000_0000;
33     alu_src1 = 32'd1;
34     alu_src2 = 32'hffffffff;
35
36     //减法操作
37     #5;
38     alu_control = 12'b0100_0000_0000;
39     alu_src1 = 32'd1;
40     alu_src2 = 32'd2;
41
42     //有符号比较
43     #5;
44     alu_control = 12'b0010_0000_0000;
45     alu_src1 = 32'd1;
46     alu_src2 = 32'd2;
47
48     //无符号比较
49     #5;
50     alu_control = 12'b0001_0000_0000;
51     alu_src1 = 32'd1;
52     alu_src2 = 32'd2;
53
54     //按位与
55     #5;
56     alu_control = 12'b0000_1000_0000;
57     alu_src1 = 32'h12345678;
58     alu_src2 = 32'hf0f0f0f0;
59
60     //按位或非
61     #5;
62     alu_control = 12'b0000_0100_0000;
63     alu_src1 = 32'he;
64     alu_src2 = 32'd1;
65
66     //按位或
67     #5;
68     alu_control = 12'b0000_0010_0000;
69     alu_src1 = 32'he;
70     alu_src2 = 32'd1;
71
72     //按位异或
73     #5;
74     alu_control = 12'b0000_0001_0000;


```

```

75     alu_src1 = 32'b1010;
76     alu_src2 = 32'b0101;
77
78     //逻辑左移
79     #5;
80     alu_control = 12'b0000_0000_1000;
81     alu_src1 = 32'd4;
82     alu_src2 = 32'hf;
83
84     //逻辑右移
85     #5;
86     alu_control = 12'b0000_0000_0100;
87     alu_src1 = 32'd4;
88     alu_src2 = 32'hf0;
89
90     //算术右移
91     #5;
92     alu_control = 12'b0000_0000_0010;
93     alu_src1 = 32'd4;
94     alu_src2 = 32'hf0000000;
95
96     //高位加载
97     #5;
98     alu_control = 12'b0000_0000_0001;
99     alu_src2 = 32'hbfc0;
100
101 end
102 endmodule


```

功能仿真的结果如下：

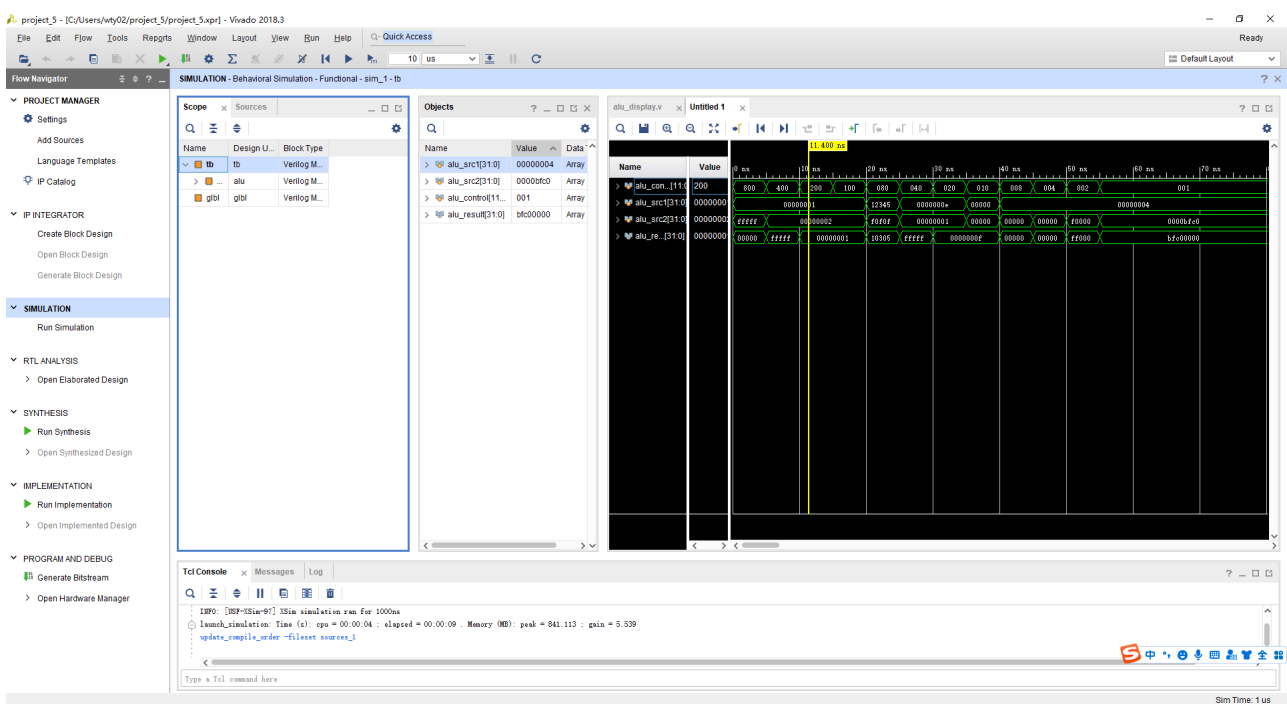


4.3 生成比特流

生成比特流的成功截图如下

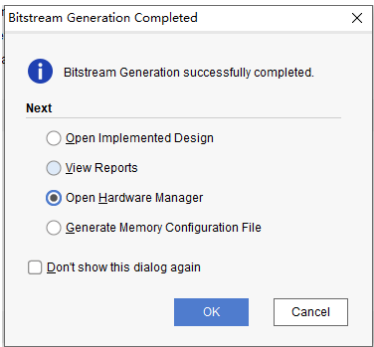

4.4 项目构成

项目构成如下

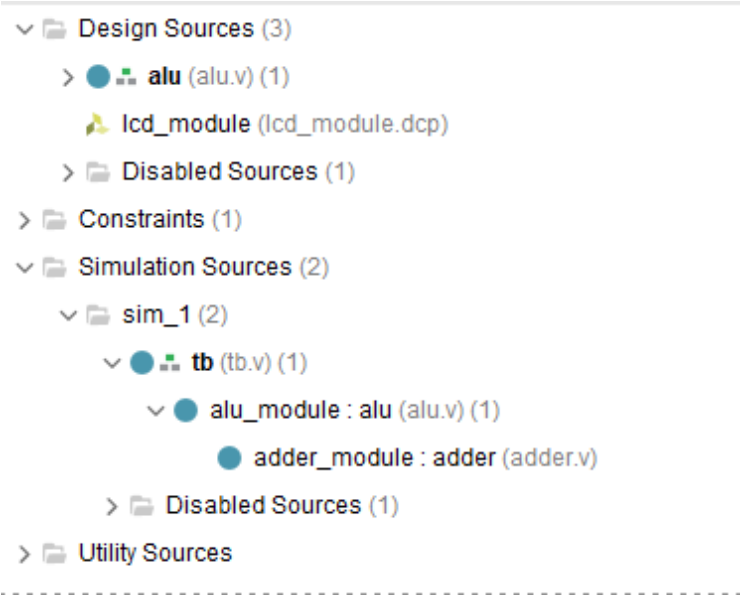

4.5 上板实验



## 5 思考题

1. ALU的结构如何，由哪些部分组成？不同的运算器之间是什么关系？

ALU内部主要由各类运算逻辑和选择逻辑构成，由输入的操作码选择具体的运算结果。各个运算器之间有并列与依赖关系，首先，对于加减法、与运算等逻辑运算、高位加载、位移运算等都为并列关系，互相独立：

```

1  assign and_result = alu_src1 & alu_src2; // &
2  assign or_result  = alu_src1 | alu_src2; // |
3  assign nor_result = ~or_result; // nor
4  assign xor_result = alu_src1 ^ alu_src2; // xor
5  assign lui_result = {alu_src2[15:0], 16'd0}; //加载到高16位
6  //add,sub,slt,sltu
7  wire [31:0] adder_operand1;
8  wire [31:0] adder_operand2;
9  wire adder_cin;
10 wire [31:0] adder_result;
11 wire adder_cout;
12 assign adder_operand1 = alu_src1;
13 assign adder_operand2 = alu_add ? alu_src2 : ~alu_src2;
14 assign adder_cin = ~alu_add; //减法时adder_cin置为1，即补码等于反码加1
15 assign {adder_cout, adder_result} = adder_operand1 + adder_operand2 +
    adder_cin;
16 //加减结果
17 assign add_sub_result = adder_result;
18

```

对于比较运算可以复用加减的运算逻辑，需要依赖于减法的运算结果，在此基础上做特殊的判断才能得到结果。

对于 32 位无符号比较的小于置位，可在其高位前填 0 组合为 33 位正数的比较，即 {1'b0,src1} 和 {1'b0,src2} 的比较，最高位符号位为 0。对于正数的比较，只要减法结果的符号位为 1，则表示小于。而 33 位正数相减，其结果的符号位最终可由 32 位加法的 cout+1'b1 得到，故无符号 32 位比较小于置位运算结果表达式为：sltu\_result = ~adder\_cout。

```

1 //slt
2 assign slt_result[31:1] = 31'd0;
3 assign slt_result[0]=(alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~
  (alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31]);
4
5 assign sltu_result = {31'd0, ~adder_cout};
6
7 //移位器
8 assign sll_result = alu_src2 << alu_src1[4:0];
9 assign srl_result = alu_src2 >> alu_src1[4:0];
10 assign sra_result = ($signed(alu_src2)) >>> alu_src1[4:0];
11
12
13 // 选择相应结果输出
14 assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :
15     alu_slt ? slt_result :
16     alu_sltu ? sltu_result :
17     alu_and ? and_result :
18     alu_nor ? nor_result :
19     alu_or ? or_result :
20     alu_xor ? xor_result :
21     alu_sll ? sll_result :
22     alu_srl ? srl_result :
23     alu_sra ? sra_result :
24     alu_lui ? lui_result :
25     32'd0;

```

2. 在本次实验中，有些指令的实现并没有它的含义看上去那么直接。另外，ALU只是负责指令中运算部分的执行，单看ALU，并不能看到指令的完整实现。结合代码和仿真结果详细讲解SLT指令、移位系列指令的原理和实现，并结合具体指令谈谈对上面两句话的理解。

对于SLT指令：

src1符号	src2符号	adder_result符号	
0	1	X(0/1)	正-负，必然大于0
0	0	1	正-正，大于情况
0	0	0	正-正，小于情况
1	1	1	负-负，小于情况
1	1	0	负-负，大于情况
1	0	X(0/1)	负-正，必然小于

由上表可以归纳得到SLT的结果：

```
1 assign slt_result[0]=(alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~
  (alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31]);
```

其中adder\_result为两输入数经过减法器的输出结果，可见这里的有符号比较依赖于减法操作，通过上表的归纳得到SLT的运算逻辑。

对于移位系列的操作，常见的做法是分为多步移位，具体来说可以进行三次位移，第一步根据移位量低2位即[1:0]位做第一次移位，第二步在第一次移位基础上根据移位量[3:2]位做第二次移位，第三步在第二次移位基础上根据移位量[4]位做第三次移位。

具体代码如下：

```
1 wire [4:0] shf;
2 assign shf = alu_src1[4:0];
3 wire [1:0] shf_1_0;
4 wire [1:0] shf_3_2;
5 assign shf_1_0 = shf[1:0];
6 assign shf_3_2 = shf[3:2];
7 // 逻辑左移
8 wire [31:0] sll_step1;
9 wire [31:0] sll_step2;
10 // 依据 shf[1:0],左移 0、1、2、3 位
11 assign sll_step1 = {32{shf_1_0 == 2'b00}} & alu_src2
12 | {32{shf_1_0 == 2'b01}} & {alu_src2[30:0], 1'd0}
13 | {32{shf_1_0 == 2'b10}} & {alu_src2[29:0], 2'd0}
14 | {32{shf_1_0 == 2'b11}} & {alu_src2[28:0], 3'd0};
15 // 依据 shf[3:2],将第一次移位结果左移 0、4、8、12 位
16 assign sll_step2 = {32{shf_3_2 == 2'b00}} & sll_step1
17 | {32{shf_3_2 == 2'b01}} & {sll_step1[27:0], 4'd0}
18 | {32{shf_3_2 == 2'b10}} & {sll_step1[23:0], 8'd0}
19 | {32{shf_3_2 == 2'b11}} & {sll_step1[19:0], 12'd0};
20 // 依据 shf[4],将第二次移位结果左移 0、16 位
21 assign sll_result = shf[4] ? {sll_step2[15:0], 16'd0} : sll_step2;
```

总的来说，一些运算并不是可以直接得出结果的，需要一步一步的执行，需要针对指令的不同设计不同的选择器，同时优化alu的选择编码。